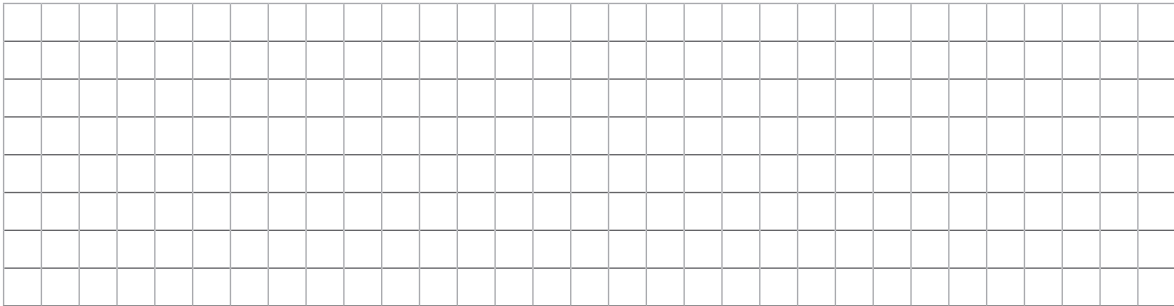


5 De elektrische schakeling maken

Om het elektrisch gedeelte van de LEDlamp te maken, zul je een reeks opeenvolgende handelingen moeten uitvoeren. Sommige handelingen zijn niet zonder gevaar; andere vergen een bepaalde techniek om tot een goed resultaat te komen. Je hebt er alle baat bij om tijdens de uitleg van je leerkracht goed op te letten want straks zal jij die handeling uitvoeren.

5.1 Teken het stroombaanschema

De geleider die verbonden is met de positieve pool van de batterij kleur je in het rood, de geleider die met de negatieve pool verbonden is, kleur je zwart.



5.2 Vervolledig het bedradingschema

