

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Pagina: \_\_\_\_\_ Oefening: \_\_\_\_\_

Klas: \_\_\_\_\_ Nr.: \_\_\_\_\_

1. Ontleed de oefening.


2. Kies: invoerorga(a)n(en): \_\_\_\_\_

uitvoerorga(a)n(en): \_\_\_\_\_

kernnotatie: \_\_\_\_\_

poort(en): \_\_\_\_\_

3. Teken het blok- en bedradingschema.

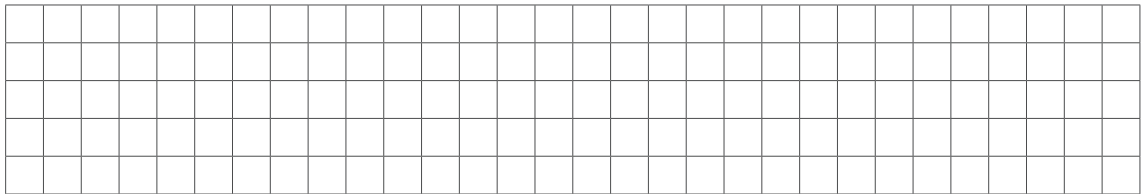

4. Test de werking.

5. Werkt de schakeling volgens de opgave?

ja - neen

Indien neen, zoek de fout en verbeter de schakeling.

**Notities:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

